

2chパワーメータのアプリケーション事例

GPM-8320

単相機器の入力と出力の電圧電流を同時に評価測定

AC/AC対応UPS評価接続例

入出力同時計測による効率測定も演算可能

※実際の電流測定は直接入力かCTを使用します。



AC/DCコンバータ接続例

入出力同時計測による効率測定も演算可能

※実際の電流測定は直接入力かCTを使用します。



ACアダプター評価接続例

入出力同時計測による効率測定も演算可能

※実際の電流測定は直接入力かCTを使用します。

