


# 单相3線機器の2ch計測と2電力計測法対応

## 電圧と電流2ch同時測定例

GPM-8320は入力2ch、GPM-8330は入力3chのパワーメータです。单相3線(1P3W)機器の100V 2ch計測と、三相V結線(3P3W)の2電圧計測に対応することができます。


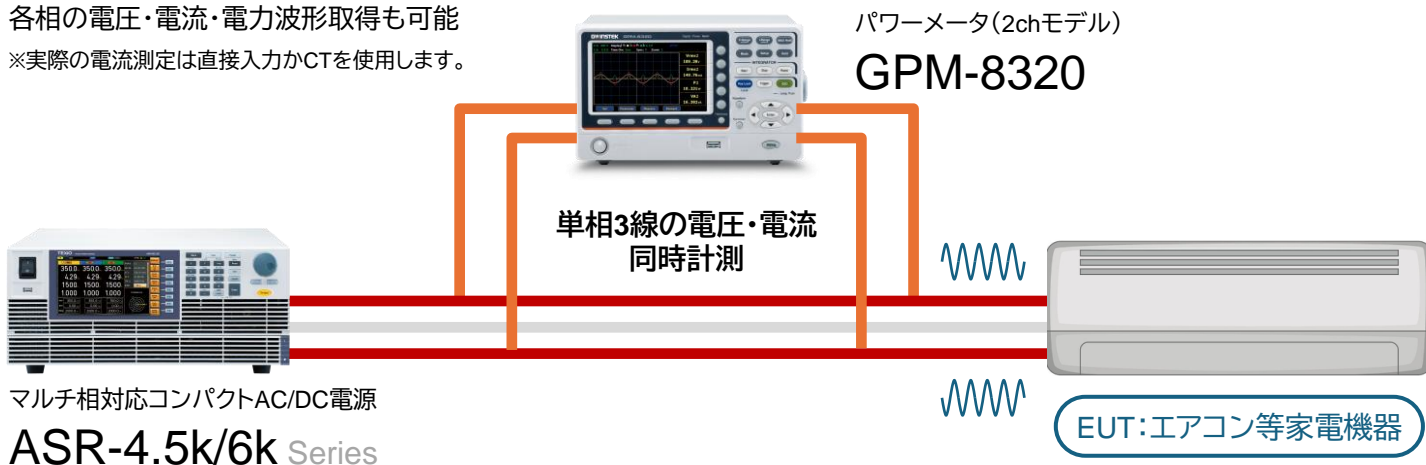
## 交流单相3線式家電品接続例

各相の電圧・電流・電力波形取得も可能  
 ※実際の電流測定は直接入力かCTを使用します。


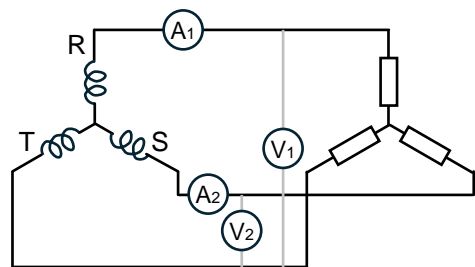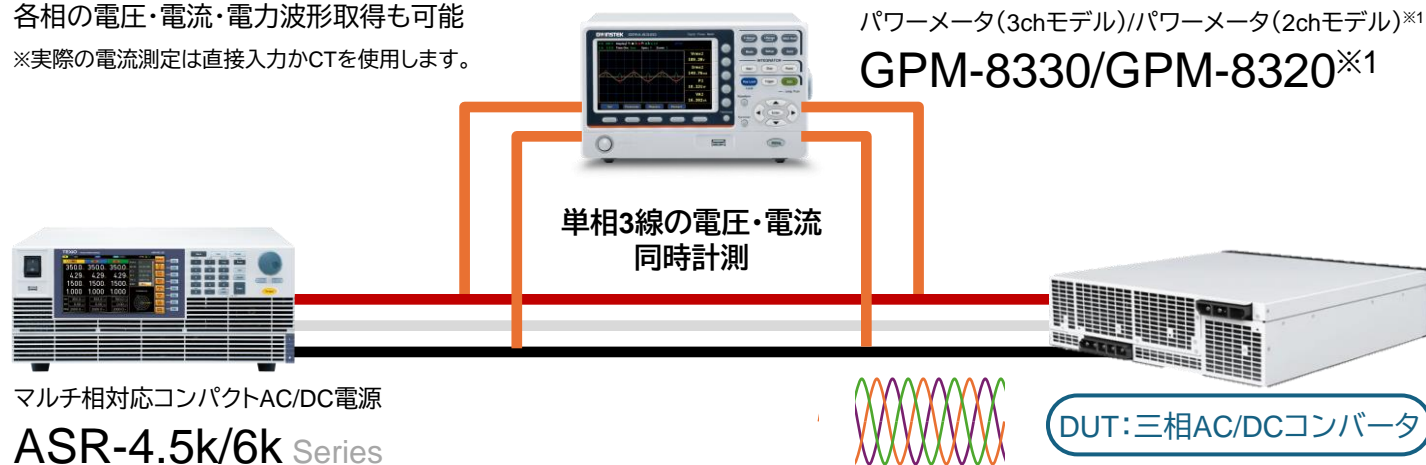
## 三相3線機器の2電圧計測 (V結線)接続例

各相の電圧・電流・電力波形取得も可能  
 ※実際の電流測定は直接入力かCTを使用します。



### ※1 三相3線(V結線)測定

三相3線は2電力計法(ブロンダルの定理)により、2chモデルで三相電力測定が可能です。各相の位相差などがアンバランスの場合は、3chモデルの3V3Aの測定をお勧めいたします。

